


### Chapter 10, Solution 9.

$$10 \cos(10^3 t) \longrightarrow 10 \angle 0^\circ, \quad \omega = 10^3$$

$$10 \text{ mH} \longrightarrow j\omega L = j10$$

$$50 \mu\text{F} \longrightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(10^3)(50 \times 10^{-6})} = -j20$$

Consider the circuit shown below.

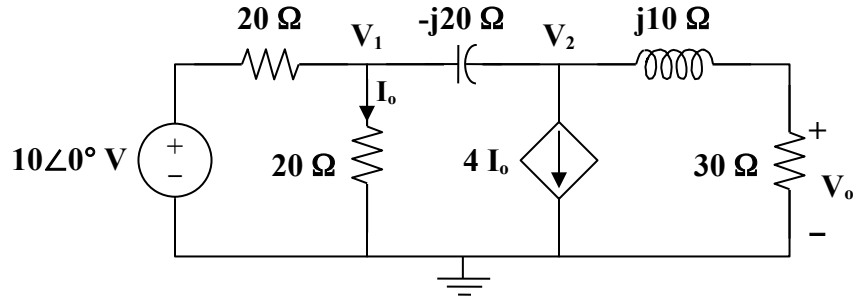

At node 1,

$$\begin{aligned} \frac{10 - V_1}{20} &= \frac{V_1}{20} + \frac{V_1 - V_2}{-j20} \\ 10 &= (2 + j)V_1 - jV_2 \end{aligned} \quad (1)$$

At node 2,

$$\begin{aligned} \frac{V_1 - V_2}{-j20} &= (4) \frac{V_1}{20} + \frac{V_2}{30 + j10}, \text{ where } I_o = \frac{V_1}{20} \text{ has been substituted.} \\ (-4 + j)V_1 &= (0.6 + j0.8)V_2 \\ V_1 &= \frac{0.6 + j0.8}{-4 + j} V_2 \end{aligned} \quad (2)$$

Substituting (2) into (1)

$$10 = \frac{(2 + j)(0.6 + j0.8)}{-4 + j} V_2 - jV_2$$

or

$$V_2 = \frac{170}{0.6 - j26.2}$$

$$V_o = \frac{30}{30 + j10} V_2 = \frac{3}{3 + j} \cdot \frac{170}{0.6 - j26.2} = 6.154 \angle 70.26^\circ$$

Therefore,

$$v_o(t) = \mathbf{6.154 \cos(10^3 t + 70.26^\circ) \text{ V}}$$