

Chapter 9, Solution 59.

For the network in Fig. 9.66, find \mathbf{Z}_{in} . Let $\omega = 10$ rad/s.

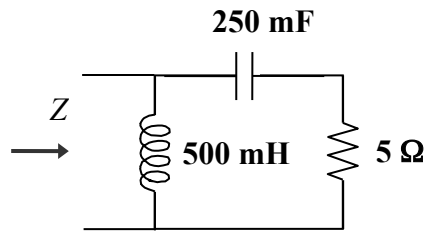


Figure 9.66
For Prob. 9.59.

Solution

$$\begin{aligned}
 0.25F &\longrightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j10 \times 0.25} = -j0.4 \\
 0.5H &\longrightarrow j\omega L = j10 \times 0.5 = j5 \\
 Z_{in} &= j5 \parallel (5 - j0.4) = \frac{(5 \angle 90^\circ)(5.016 \angle -4.57^\circ)}{6.794 \angle 42.61^\circ} = 3.691 \angle 42.82^\circ \\
 &= (2.707 + j2.509) \Omega.
 \end{aligned}$$