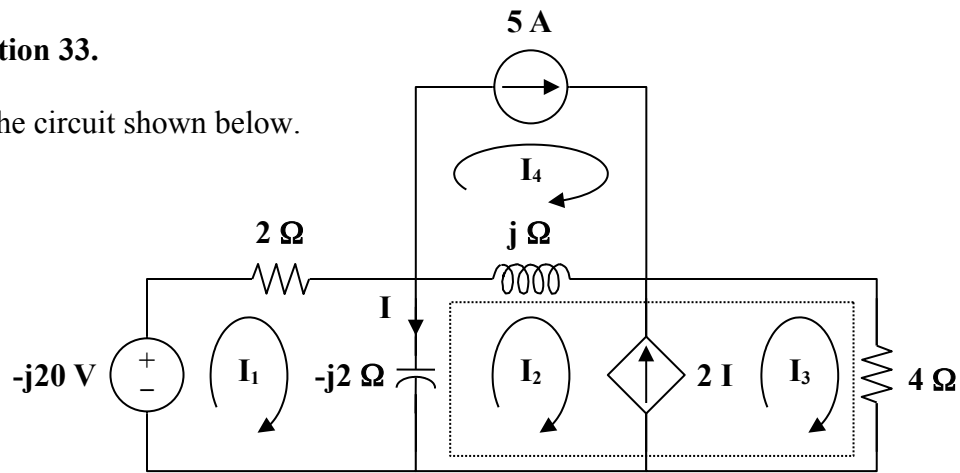


### Chapter 10, Solution 33.

Consider the circuit shown below.



For mesh 1,

$$\begin{aligned} j20 + (2 - j2)\mathbf{I}_1 + j2\mathbf{I}_2 &= 0 \\ (1 - j)\mathbf{I}_1 + j\mathbf{I}_2 &= -j10 \end{aligned} \quad (1)$$

For the supermesh,

$$(j - j2)\mathbf{I}_2 + j2\mathbf{I}_1 + 4\mathbf{I}_3 - j\mathbf{I}_4 = 0 \quad (2)$$

Also,

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_3 - \mathbf{I}_2 &= 2\mathbf{I} = 2(\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2) \\ \mathbf{I}_3 &= 2\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2 \end{aligned} \quad (3)$$

For mesh 4,

$$\mathbf{I}_4 = 5 \quad (4)$$

Substituting (3) and (4) into (2),

$$(8 + j2)\mathbf{I}_1 - (-4 + j)\mathbf{I}_2 = j5 \quad (5)$$

Putting (1) and (5) in matrix form,

$$\begin{bmatrix} 1 - j & j \\ 8 + j2 & -4 - j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j10 \\ j5 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = -3 - j5, \quad \Delta_1 = -5 + j40, \quad \Delta_2 = -15 + j85$$

$$\mathbf{I} = \mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2 = \frac{\Delta_1 - \Delta_2}{\Delta} = \frac{10 - j45}{-3 - j5} =$$

$$7.906 \angle 43.49^\circ \text{ A}$$