

**Chapter 9, Problem 46.**

If  $i_s = 5\cos(10t + 40^\circ)$  A in the circuit in Fig. 9.53, find  $i_o$ .

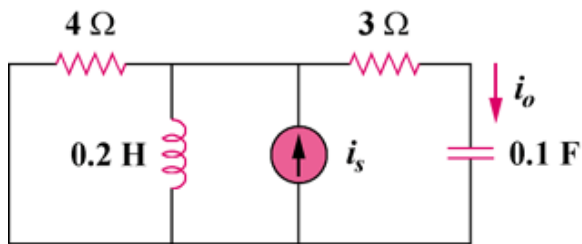


Figure 9.53  
For Prob. 9.46.

$i_s$