

Chapter 10, Solution 21.

$$(a) \quad \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC}$$

$$\text{At } \omega = 0, \quad \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \frac{1}{1} = \mathbf{1}$$

$$\text{As } \omega \rightarrow \infty, \quad \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \mathbf{0}$$

$$\text{At } \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \frac{1}{jRC \cdot \frac{1}{\sqrt{LC}}} = \frac{-j}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$(b) \quad \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \frac{j\omega L}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{-\omega^2 LC}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC}$$

$$\text{At } \omega = 0, \quad \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \mathbf{0}$$

$$\text{As } \omega \rightarrow \infty, \quad \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \frac{1}{1} = \mathbf{1}$$

$$\text{At } \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \frac{-1}{jRC \cdot \frac{1}{\sqrt{LC}}} = \frac{j}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$