

Chapter 7, Problem 22.

Find $i(t)$ and $v(t)$ for $t > 0$ in the circuit of Fig. 7.102 if $i(0) = 10$ A.

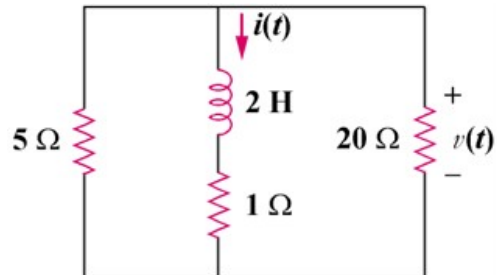


Figure 7.102
For Prob. 7.22.