

Chapter 7, Problem 13.

In the circuit of Fig. 7.93,

$$v(t) = 80e^{-1000t} \text{ V for all } t > 0.$$

$$i(t) = 5e^{-1000t} \text{ mA for all } t > 0.$$

- (a) Find R , L , and τ
- (b) Calculate the energy dissipated in the resistance for $0 < t < 0.5 \text{ ms}$.

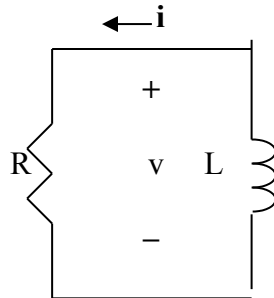


Figure 7.93
For Prob. 7.13.