

### Chapter 5, Solution 21.

Calculate  $v_o$  in the op amp circuit of Fig. 5.60.

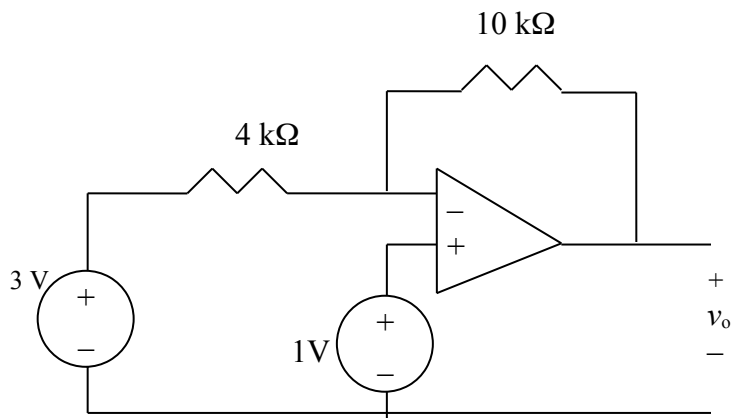


Figure 5.60  
For Prob. 5.21.

### Solution

Let the voltage at the input of the op amp be  $v_a$ .

$$v_a = 1\text{ V}, \quad \frac{3 - v_a}{4k} = \frac{v_a - v_o}{10k} \quad \longrightarrow \quad \frac{3 - 1}{4} = \frac{1 - v_o}{10}$$

$$v_o = -4\text{ V}.$$