

Chapter 9, Problem 40.

In the circuit of Fig. 9.47, find $i_o(t)$ when:

- (a) $\omega = 1 \text{ rad/s}$
- (b) $\omega = 5 \text{ rad/s}$
- (c) $\omega = 10 \text{ rad/s}$

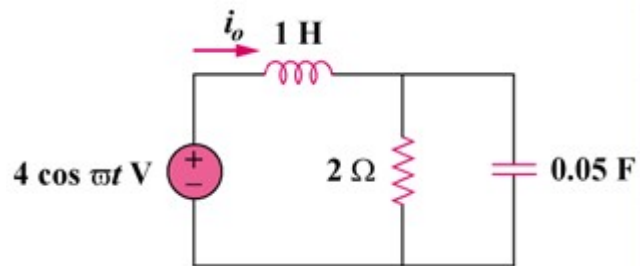


Figure 9.47
For Prob. 9.40.