

Chapter 10, Problem 30.

Use mesh analysis to find V_o in the circuit of Fig. 10.78.

Let $v_{s1} = 120 \cos(100t + 90^\circ)$ V, $v_{s2} = 80 \cos 100t$ V

