

### Chapter 11, Solution 73.

$$(a) \quad S = 10 - j15 + j22 = 10 + j7 \text{ kVA}$$

$$S = |S| = \sqrt{10^2 + 7^2} = \mathbf{12.21 \text{ kVA}}$$

$$(b) \quad S = VI^* \longrightarrow I^* = \frac{S}{V} = \frac{10,000 + j7,000}{240}$$

$$I = 41.667 - j29.167 = \mathbf{50.86 \angle -35^\circ \text{ A}}$$

$$(c) \quad \theta_1 = \tan^{-1}\left(\frac{7}{10}\right) = 35^\circ, \quad \theta_2 = \cos^{-1}(0.96) = 16.26^\circ$$

$$Q_c = P_1 [\tan \theta_1 - \tan \theta_2] = 10 [\tan(35^\circ) - \tan(16.26^\circ)]$$

$$Q_c = \mathbf{4.083 \text{ kVAR}}$$

$$C = \frac{Q_c}{\omega V_{\text{rms}}^2} = \frac{4083}{(2\pi)(60)(240)^2} = \mathbf{188.03 \mu\text{F}}$$

$$(d) \quad S_2 = P_2 + jQ_2, \quad P_2 = P_1 = 10 \text{ kW}$$

$$Q_2 = Q_1 - Q_c = 7 - 4.083 = 2.917 \text{ kVAR}$$

$$S_2 = 10 + j2.917 \text{ kVA}$$

$$\text{But } S_2 = VI_2^*$$

$$I_2^* = \frac{S_2}{V} = \frac{10,000 + j2917}{240}$$

$$I_2 = 41.667 - j12.154 = \mathbf{43.4 \angle -16.26^\circ \text{ A}}$$