

### Chapter 10, Solution 30.


$$300\text{mH} \longrightarrow j\omega L = j100 \times 300 \times 10^{-3} = j30$$

$$200\text{mH} \longrightarrow j\omega L = j100 \times 200 \times 10^{-3} = j20$$

$$400\text{mH} \longrightarrow j\omega L = j100 \times 400 \times 10^{-3} = j40$$

$$50\mu\text{F} \longrightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j100 \times 50 \times 10^{-6}} = -j200$$

The circuit becomes that shown below.

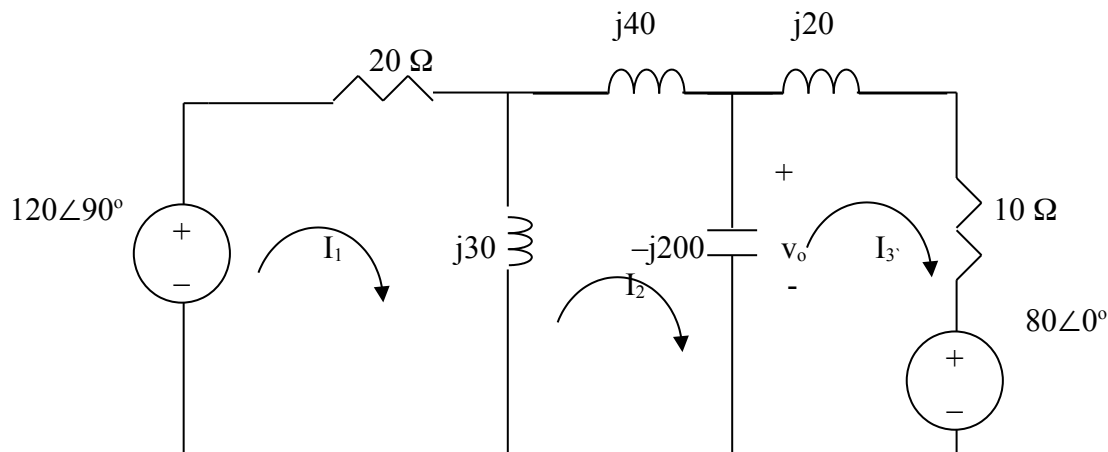

For mesh 1,

$$-120 \angle 90^\circ + (20 + j30)I_1 - j30I_2 = 0 \longrightarrow j120 = (20 + j30)I_1 - j30I_2 \quad (1)$$

For mesh 2,

$$-j30I_1 + (j30 + j40 - j200)I_2 + j200I_3 = 0 \longrightarrow 0 = -3I_1 - 13I_2 + 20I_3 \quad (2)$$

For mesh 3,

$$80 + j200I_2 + (10 - j180)I_3 = 0 \rightarrow -8 = j20I_2 + (1 - j18)I_3 \quad (3)$$

We put (1) to (3) in matrix form.

$$\begin{bmatrix} 2 + j3 & -j3 & 0 \\ -3 & -13 & 20 \\ 0 & j20 & 1 - j18 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j12 \\ 0 \\ -8 \end{bmatrix}$$

This is an excellent candidate for MATLAB.

$$>> Z = [(2+3i), -3i, 0; -3, -13, 20; 0, 20i, (1-18i)]$$

$$Z =$$

$$\begin{bmatrix} 2.0000 + 3.0000i & 0 - 3.0000i & 0 \\ -3.0000 & -13.0000 & 20.0000 \\ 0 & 0 + 20.0000i & 1.0000 - 18.0000i \end{bmatrix}$$

```
>> V=[12i;0;-8]
```

```
V =
```

```
    0 +12.0000i  
    0  
   -8.0000
```

```
>> I=inv(Z)*V
```

```
I =
```

```
2.0557 + 3.5651i  
0.4324 + 2.1946i  
0.5894 + 1.9612i
```

$$V_o = -j200(I_2 - I_3) = -j200(-0.157 + j0.2334) = 46.68 + j31.4 = 56.26\angle 33.93^\circ$$

$$v_o = \mathbf{56.26\cos(100t + 33.93^\circ) \text{ V.}}$$