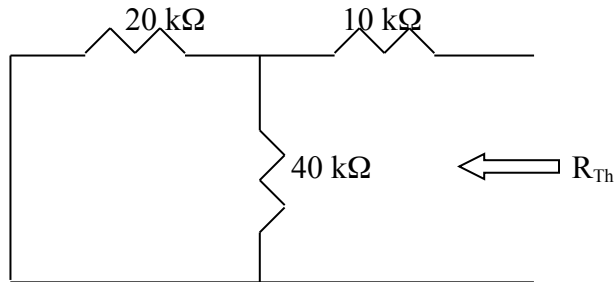


Chapter 7, Solution 45.


To find R_{Th} , consider the circuit shown below.



$$R_{Th} = 10 + 20 // 40 = 10 + \frac{20 \times 40}{60} = \frac{70}{3} \text{ k}\Omega$$

$$\tau = R_{Th} C = \frac{70}{3} \times 10^3 \times 3 \times 10^{-6} = 0.07$$

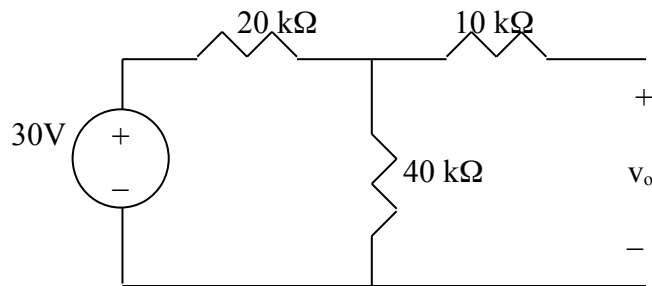To find $v_o(\infty)$, consider the circuit below.



$$v_o(\infty) = [40/(40+20)]30 = 20 \text{ V}$$

$$v_o(t) = v_o(\infty) + [v_o(0) - v_o(\infty)]e^{-t/0.07} = [20 - 15e^{-14.286t}]u(t) \text{ V.}$$