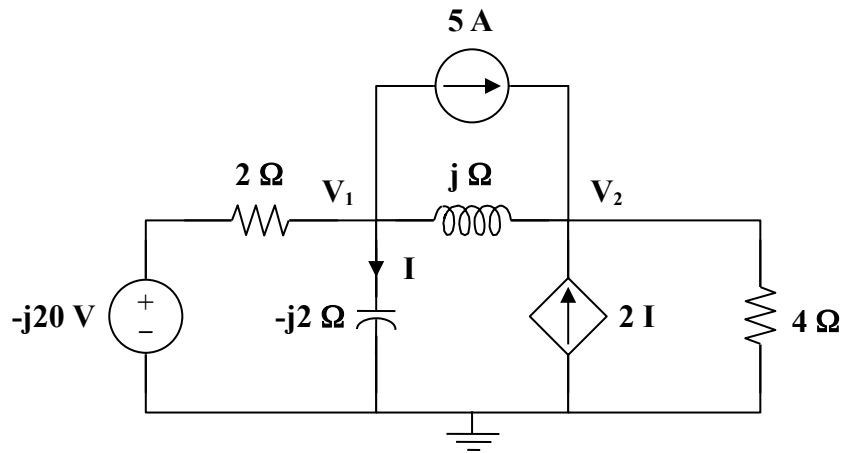


Chapter 10, Solution 15.

We apply nodal analysis to the circuit shown below.



At node 1,

$$\begin{aligned} \frac{-j20 - V_1}{2} &= 5 + \frac{V_1}{-j2} + \frac{V_1 - V_2}{j} \\ -5 - j10 &= (0.5 - j0.5)V_1 + jV_2 \end{aligned} \quad (1)$$

At node 2,

$$\begin{aligned} 5 + 2I + \frac{V_1 - V_2}{j} &= \frac{V_2}{4}, \\ \text{where } I &= \frac{V_1}{-j2} \\ V_2 &= \frac{5}{0.25 - j} V_1 \end{aligned} \quad (2)$$

Substituting (2) into (1),

$$\begin{aligned} -5 - j10 - \frac{j5}{0.25 - j} &= 0.5(1 - j)V_1 \\ (1 - j)V_1 &= -10 - j20 - \frac{j40}{1 - j4} \\ (\sqrt{2} \angle -45^\circ)V_1 &= -10 - j20 + \frac{160}{17} - \frac{j40}{17} \\ V_1 &= 15.81 \angle 313.5^\circ \end{aligned}$$

$$I = \frac{V_1}{-j2} = (0.5 \angle 90^\circ)(15.81 \angle 313.5^\circ)$$

$$I = 7.906 \angle 43.49^\circ \text{ A}$$