

Chapter 11, Solution 93

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad P_1 &= (5)(0.7457) = 3.7285 \text{ kW} \\ S_1 &= \frac{P_1}{\text{pf}} = \frac{3.7285}{0.8} = 4.661 \text{ kVA} \\ Q_1 &= S_1 \sin(\cos^{-1}(0.8)) = 2.796 \text{ kVAR} \\ S_1 &= 3.7285 + j2.796 \text{ kVA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_2 &= 1.2 \text{ kW}, & Q_2 &= 0 \text{ VAR} \\ S_2 &= 1.2 + j0 \text{ kVA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_3 &= (10)(120) = 1.2 \text{ kW}, & Q_3 &= 0 \text{ VAR} \\ S_3 &= 1.2 + j0 \text{ kVA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_4 &= 1.6 \text{ kVAR}, & \cos \theta_4 &= 0.6 \longrightarrow \sin \theta_4 = 0.8 \\ S_4 &= \frac{Q_4}{\sin \theta_4} = 2 \text{ kVA} \\ P_4 &= S_4 \cos \theta_4 = (2)(0.6) = 1.2 \text{ kW} \\ S_4 &= 1.2 - j1.6 \text{ kVA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &= S_1 + S_2 + S_3 + S_4 \\ S &= 7.3285 + j1.196 \text{ kVA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total real power} &= \mathbf{7.3285 \text{ kW}} \\ \text{Total reactive power} &= \mathbf{1.196 \text{ kVAR}} \end{aligned}$$

$$\text{(b)} \quad \theta = \tan^{-1} \left(\frac{1.196}{7.3285} \right) = 9.27^\circ$$

$$\text{pf} = \cos \theta = \mathbf{0.987}$$