

Chapter 11, Solution 51.

For the entire circuit in Fig. 11.70, calculate:

- (a) the power factor
- (b) the average power delivered by the source
- (c) the reactive power
- (d) the apparent power
- (e) the complex power

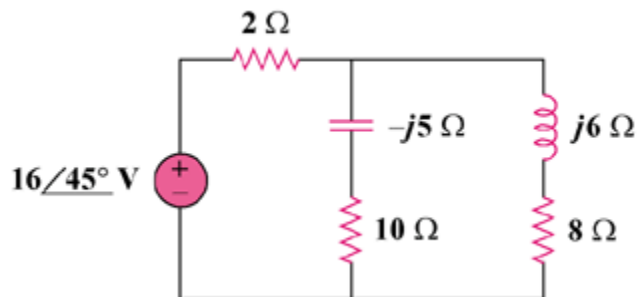


Figure 11.70
For Prob. 11.51.

Solution

(a)
$$\mathbf{Z}_T = 2 + (10 - j5) \parallel (8 + j6)$$
$$\mathbf{Z}_T = 2 + \frac{(10 - j5)(8 + j6)}{18 + j} = 2 + \frac{110 + j20}{18 + j}$$
$$\mathbf{Z}_T = 8.152 + j0.768 = 8.188\angle 5.382^\circ$$
$$\text{pf} = \cos(5.382^\circ) = \mathbf{0.9956 \text{ (lagging)}}$$

(b)
$$\mathbf{S} = \mathbf{V} \mathbf{I}^* = \frac{|\mathbf{V}|^2}{\mathbf{Z}^*} = \frac{(16)^2}{(8.188\angle -5.382^\circ)}$$
$$\mathbf{S} = 31.26\angle 5.382^\circ$$
$$P = S \cos \theta = \mathbf{31.12 \text{ W}}$$

(c)
$$Q = S \sin \theta = \mathbf{2.932 \text{ VAR}}$$

(d)
$$S = |\mathbf{S}| = \mathbf{31.26 \text{ VA}}$$

(e) $\mathbf{S} = 31.26\angle 5.382^\circ = (31.12 + j2.932) \text{ VA}$

(a) 0.9956 (lagging), (b) 31.12 W, (c) 2.932 VAR, (d) 31.26 VA, (e) $[31.12 + j2.932] \text{ VA}$