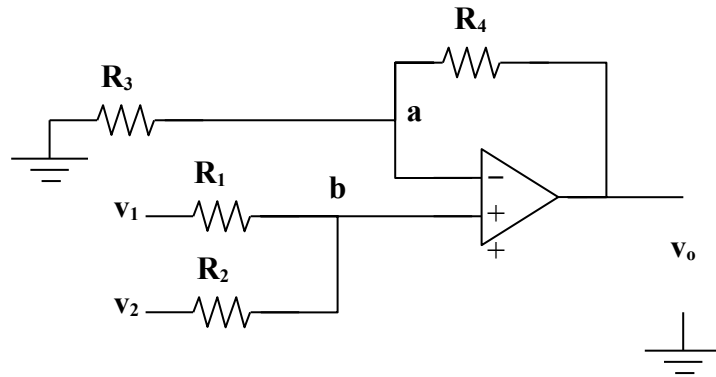


**Chapter 5, Solution 44.**



$$\text{At node b, } \frac{v_b - v_1}{R_1} + \frac{v_b - v_2}{R_2} = 0 \quad \longrightarrow \quad v_b = \frac{\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \quad (1)$$

$$\text{At node a, } \frac{0 - v_a}{R_3} = \frac{v_a - v_o}{R_4} \quad \xrightarrow{-v_a} \quad \frac{v_o}{1 + R_4/R_3} \quad (2)$$

But  $v_a = v_b$ . We set (1) and (2) equal.

$$\frac{v_o}{1 + R_4/R_3} = \frac{R_2 v_1 + R_1 v_2}{R_1 + R_2}$$

or

$$v_o = \frac{(R_3 + R_4)}{R_3(R_1 + R_2)} (R_2 v_1 + R_1 v_2)$$