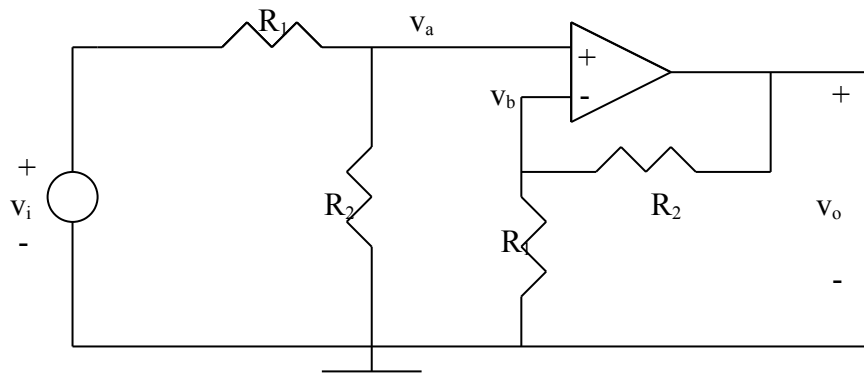


Chapter 5, Solution 29



$$v_a = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_i, \quad v_b = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_o$$

But $v_a = v_b \quad \longrightarrow \quad \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_i = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_o$

Or

$$\underline{\underline{\frac{v_o}{v_i} = \frac{R_2}{R_1}}}$$