

Chapter 5, Solution 15

(a) Let v_1 be the voltage at the node where the three resistors meet. Applying KCL at this node gives

$$i_s = \frac{v_1}{R_2} + \frac{v_1 - v_o}{R_3} = v_1 \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) - \frac{v_o}{R_3} \quad (1)$$

At the inverting terminal,

$$i_s = \frac{0 - v_1}{R_1} \longrightarrow v_1 = -i_s R_1 \quad (2)$$

Combining (1) and (2) leads to

$$i_s \left(1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_1}{R_3} \right) = -\frac{v_o}{R_3} \longrightarrow \frac{v_o}{i_s} = - \left(R_1 + R_3 + \frac{R_1 R_3}{R_2} \right)$$

(b) For this case,

$$\frac{v_o}{i_s} = - \left(20 + 40 + \frac{20 \times 40}{25} \right) \text{ k}\Omega = \underline{-92 \text{ k}\Omega}$$

$$= \underline{-92 \text{ k}\Omega}$$