

Chapter 9, Solution 46.

If $i_s = 5\cos(10t + 40^\circ)$ A in the circuit in Fig. 9.53, find i_o .

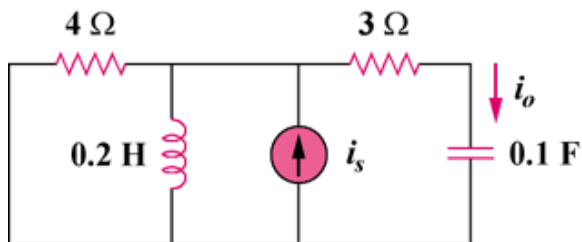


Figure 9.53
For Prob. 9.46.

Solution

$$i_s = 5\cos(10t + 40^\circ) \longrightarrow \mathbf{I}_s = 5\angle 40^\circ$$

$$0.1 \text{ F} \longrightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(10)(0.1)} = -j$$

$$0.2 \text{ H} \longrightarrow j\omega L = j(10)(0.2) = j2$$

$$\text{Let } \mathbf{Z}_1 = 4 \parallel j2 = \frac{j8}{4 + j2} = 0.8 + j1.6, \quad \mathbf{Z}_2 = 3 - j$$

$$\mathbf{I}_o = \frac{\mathbf{Z}_1}{\mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2} \mathbf{I}_s = \frac{0.8 + j1.6}{3.8 + j0.6} (5\angle 40^\circ)$$

$$\mathbf{I}_o = \frac{(1.789\angle 63.43^\circ)(5\angle 40^\circ)}{3.847\angle 8.97^\circ} = 2.325\angle 94.46^\circ$$

Thus,

$$i_o(t) = 2.325\cos(10t + 94.46^\circ) \text{ A}$$