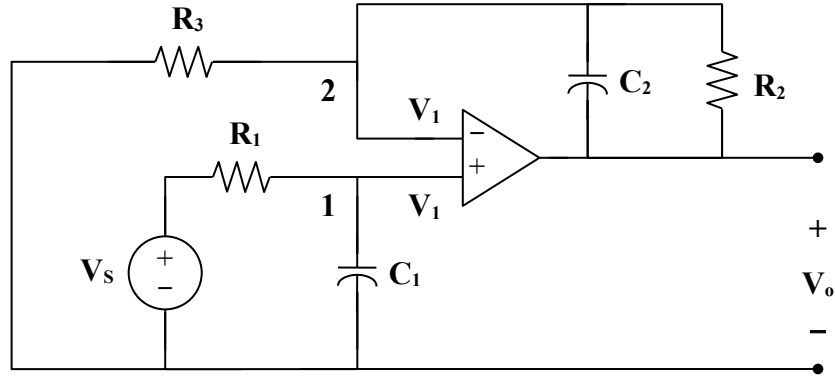


Chapter 10, Solution 77.

Consider the circuit below.



At node 1,

$$\frac{V_s - V_1}{R_1} = j\omega C_1 V_1$$

$$V_s = (1 + j\omega R_1 C_1) V_1 \quad (1)$$

At node 2,

$$\frac{0 - V_1}{R_3} = \frac{V_1 - V_o}{R_2} + j\omega C_2 (V_1 - V_o)$$

$$V_1 = (V_o - V_1) \left(\frac{R_3}{R_2} + j\omega C_2 R_3 \right)$$

$$V_o = \left(1 + \frac{1}{(R_3/R_2) + j\omega C_2 R_3} \right) V_1 \quad (2)$$

From (1) and (2),

$$V_o = \frac{V_s}{1 + j\omega R_1 C_1} \left(1 + \frac{R_2}{R_3 + j\omega C_2 R_2 R_3} \right)$$

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{R_2 + R_3 + j\omega C_2 R_2 R_3}{(1 + j\omega R_1 C_1)(R_3 + j\omega C_2 R_2 R_3)}$$