

Chapter 5, Solution 22.

$$A_v = -R_f/R_i = -15.$$

$$\text{If } R_i = 10\text{k}\Omega, \text{ then } R_f = \mathbf{150\text{ k}\Omega}.$$