

### Chapter 10, Solution 69.

For the differentiator shown in Fig. 10.112, obtain  $\mathbf{V}_o/\mathbf{V}_s$ . Find  $v_o(t)$  when  $v_s(t) = V_m \sin \omega t$  and  $\omega = 1/RC$ .

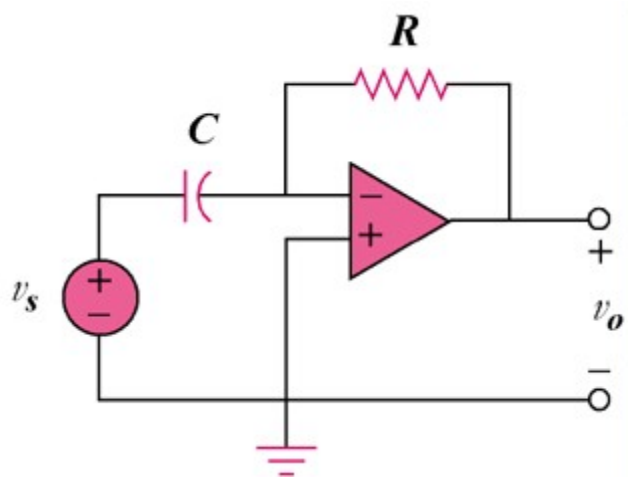


Figure 10.112  
For Prob. 10.69.

### Solution

This is an inverting op amp so that

$$\frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_s} = \frac{-\mathbf{Z}_f}{\mathbf{Z}_i} = \frac{-R}{1/j\omega C} = -j\omega RC$$

When  $\mathbf{V}_s = V_m$  and  $\omega = 1/RC$ ,

$$\mathbf{V}_o = -j \cdot \frac{1}{RC} \cdot RC \cdot V_m = -jV_m = V_m \angle -90^\circ$$

Therefore,

$$v_o(t) = V_m \sin(\omega t - 90^\circ) =$$

$$V_m \sin(\omega t - 90^\circ) = -V_m \cos(\omega t)$$