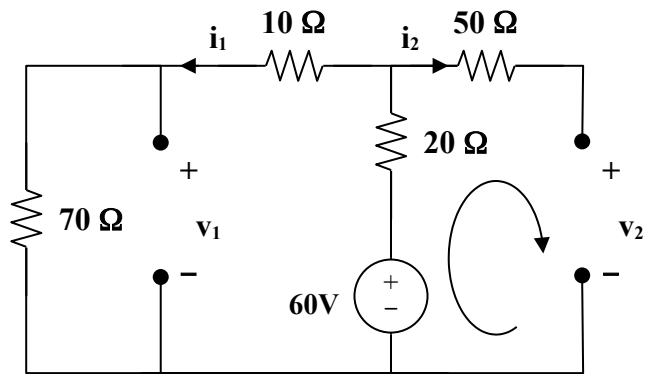


Chapter 6, Solution 13.

Under dc conditions, the circuit becomes that shown below:



$$i_2 = 0, i_1 = 60/(70+10+20) = 0.6 \text{ A}$$

$$v_1 = 70i_1 = 42 \text{ V}, v_2 = 60 - 20i_1 = 48 \text{ V}$$

Thus, $v_1 = 42 \text{ V}$, $v_2 = 48 \text{ V}$.