

**Chapter 7, Problem 57.**

Find  $i_1(t)$  and  $i_2(t)$  for  $t > 0$  in the circuit of Fig. 7.123.

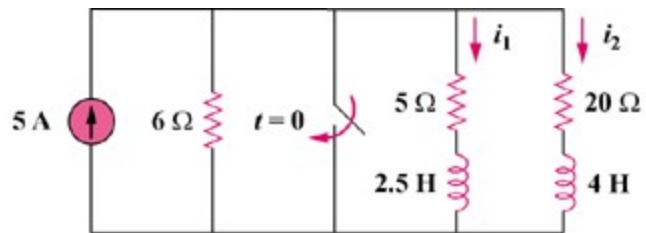


Figure 7.123  
For Prob. 7.57.