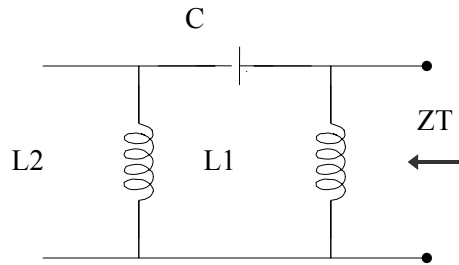


Chapter 10, Solution 95.

First, we find the feedback impedance.



$$Z_T = j\omega L_1 \parallel \left(j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C} \right)$$

$$Z_T = \frac{j\omega L_1 \left(j\omega L_2 - \frac{j}{\omega C} \right)}{j\omega L_1 + j\omega L_2 - \frac{j}{\omega C}} = \frac{\omega^2 L_1 C (1 - \omega L_2)}{j (\omega^2 C (L_1 + L_2) - 1)}$$

In order for Z_T to be real, the imaginary term must be zero; i.e.

$$\omega_o^2 C (L_1 + L_2) - 1 = 0$$

$$\omega_o = 2\pi f_o = \frac{1}{C (L_1 + L_2)}$$

$$f_o = \frac{1}{2\pi \sqrt{C (L_1 + L_2)}}$$