

**Chapter 9, Solution 93.**

$$\mathbf{Z} = \mathbf{Z}_s + 2\mathbf{Z}_\ell + \mathbf{Z}_L$$

$$\mathbf{Z} = (1 + 0.8 + 23.2) + j(0.5 + 0.6 + 18.9)$$

$$\mathbf{Z} = 25 + j20$$

$$\mathbf{I}_L = \frac{\mathbf{V}_s}{\mathbf{Z}} = \frac{115 \angle 0^\circ}{32.02 \angle 38.66^\circ}$$

$$\mathbf{I}_L = 3.592 \angle -38.66^\circ \text{ A}$$