

Chapter 6, Problem 62.

Consider the circuit in Fig. 6.84. Given that $v(t) = 12e^{-3t}$ mV for $t > 0$ and $i_1(0) = -10$ mA, find: (a) $i_2(0)$, (b) $i_1(t)$ and $i_2(t)$.

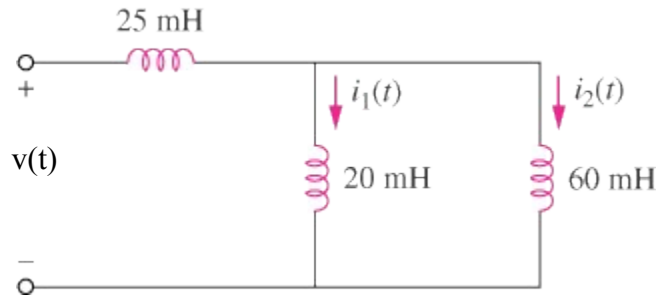


Figure 6.84
For Prob. 6.62.