

Chapter 7, Solution 82.

$$\tau = RC \longrightarrow R = \frac{\tau}{C} = \frac{3 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-6}} = \mathbf{30 \, \Omega}$$