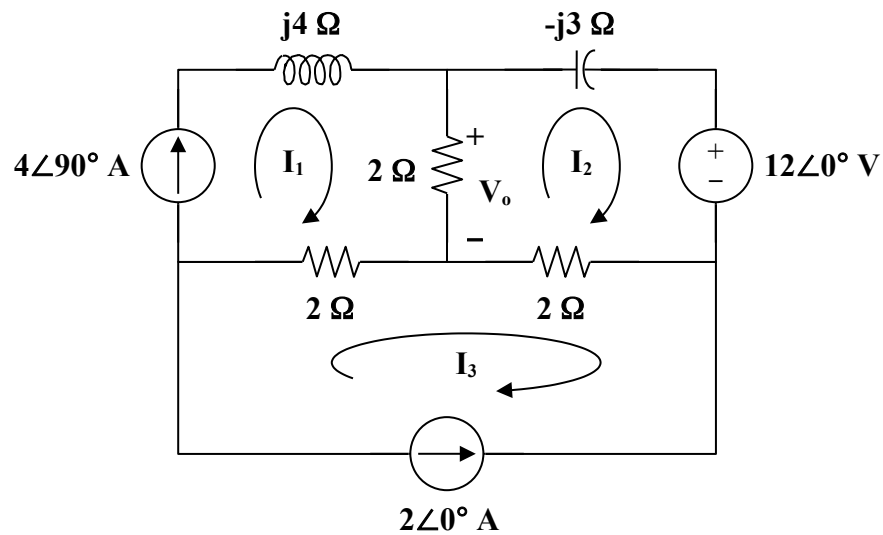


Chapter 10, Solution 36.

Consider the circuit below.



Clearly,

$$\mathbf{I_1 = 4\angle 90^\circ = j4} \quad \text{and} \quad \mathbf{I_3 = -2}$$

For mesh 2,

$$(4 - j3)\mathbf{I_2} - 2\mathbf{I_1} - 2\mathbf{I_3} + 12 = 0$$

$$(4 - j3)\mathbf{I_2} - j8 + 4 + 12 = 0$$

$$\mathbf{I_2 = \frac{-16 + j8}{4 - j3} = -3.52 - j0.64}$$

Thus,

$$\mathbf{V_o = 2(I_1 - I_2) = (2)(3.52 + j4.64) = 7.04 + j9.28}$$

$$\mathbf{V_o = 11.648\angle 52.82^\circ \text{ V}}$$