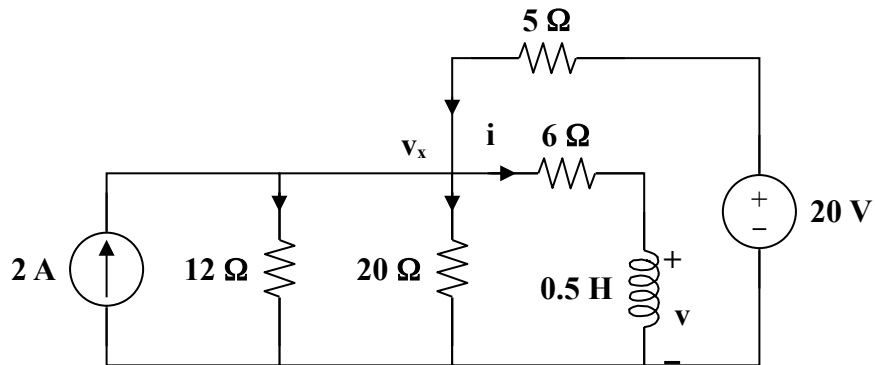


Chapter 7, Solution 56.

$$R_{eq} = 6 + 20 \parallel 5 = 10 \, \Omega, \quad \tau = \frac{L}{R} = 0.05$$

$$i(t) = i(\infty) + [i(0) - i(\infty)] e^{-t/\tau}$$

$i(0)$ is found by applying nodal analysis to the following circuit.



$$2 + \frac{20 - v_x}{5} = \frac{v_x}{12} + \frac{v_x}{20} + \frac{v_x}{6} \longrightarrow v_x = 12$$

$$i(0) = \frac{v_x}{6} = 2 \text{ A}$$

Since $20 \parallel 5 = 4$,

$$i(\infty) = \frac{4}{4 + 6} (4) = 1.6$$

$$i(t) = 1.6 + (2 - 1.6) e^{-t/0.05} = 1.6 + 0.4 e^{-20t}$$

$$v(t) = L \frac{di}{dt} = \frac{1}{2} (0.4) (-20) e^{-20t}$$

$$v(t) = -4 e^{-20t} \text{ V}$$