

### Chapter 5, Problem 84

A four-bit  $R$ - $2R$  ladder DAC is presented in Fig. 5.103.

(a) Show that the output voltage is given by

$$-V_o = R_f \left( \frac{V_1}{2R} + \frac{V_2}{4R} + \frac{V_3}{8R} + \frac{V_4}{16R} \right)$$

(b) If  $R_f = 12 \text{ k}\Omega$  and  $R = 10 \text{ k}\Omega$ , find  $|V_o|$  for  $[V_1 V_2 V_3 V_4] = [1011]$  and  $[V_1 V_2 V_3 V_4] = [0101]$ .

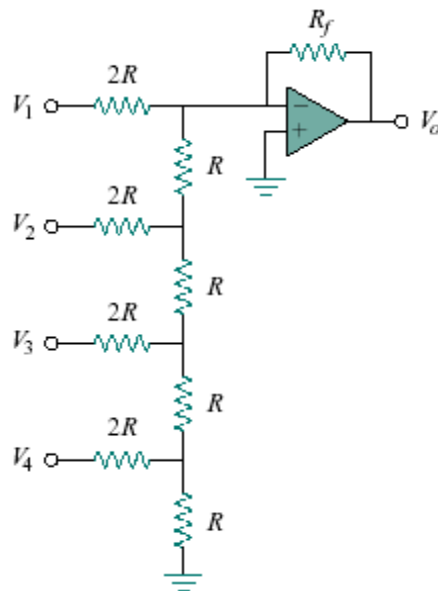


Figure 5.103  
For Prob. 5.84.