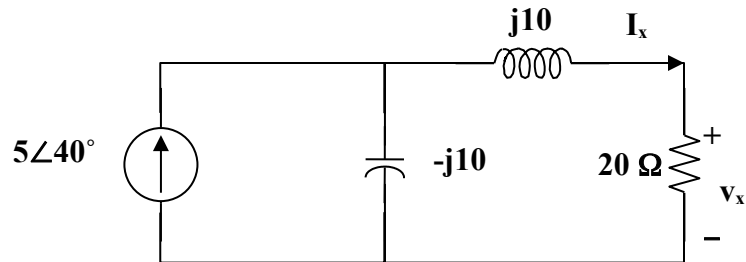


Chapter 9, Solution 50.

Since $\omega = 100$, the inductor $= j100 \times 0.1 = j10 \, \Omega$ and the capacitor $= 1/(j100 \times 10^{-3}) = -j10 \, \Omega$.



Using the current dividing rule:

$$I_x = \frac{-j10}{-j10 + 20 + j10} 5\angle 40^\circ = -j2.5\angle 40^\circ = 2.5\angle -50^\circ$$

$$V_x = 20I_x = 50\angle -50^\circ$$

$$v_x(t) = 50\cos(100t - 50^\circ) \text{ V}$$