

**Chapter 7, Problem 19.**

In the circuit of Fig. 7.99, find  $i(t)$  for  $t > 0$  if  $i(0) = 6$  A.

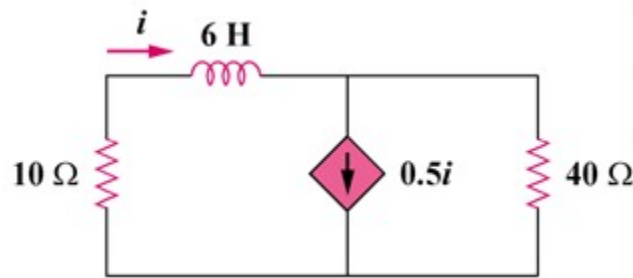


Figure 7.99  
For Prob. 7.19.