

Chapter 11, Solution 89.

(a) Apparent power = $S = 12 \text{ kVA}$

$$P = S \cos \theta = (12)(0.78) = 9.36 \text{ kW}$$

$$Q = S \sin \theta = 12 \sin(\cos^{-1}(0.78)) = 7.51 \text{ kVAR}$$

$$S = P + jQ = [9.36 + j7.51] \text{ kVA}$$

(b) $S = \frac{|\mathbf{V}|^2}{\mathbf{Z}^*} \longrightarrow \mathbf{Z}^* = \frac{|\mathbf{V}|^2}{S} = \frac{(210)^2}{(9.36 + j7.51) \times 10^3} = 2.866 - j2.3$

$$\mathbf{Z} = [2.866 + j2.3] \Omega$$