

Chapter 9, Solution 31.

A series RLC circuit has $R=80\ \Omega$, $L=240\text{ mH}$, and $C = 5\text{mF}$. If the input voltage is $v(t)= 10\cos(2t)\text{ V}$, find the current flowing through the circuit.

Solution

$$L = 240\text{mH} \longrightarrow j\omega L = j2 \times 240 \times 10^{-3} = j0.48$$

$$C = 5\text{mF} \longrightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j2 \times 5 \times 10^{-3}} = -j100$$

$$Z = 80 + j0.48 - j100 = 80 - j99.52 =$$

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{10 \angle 0^\circ}{80 - j99.52} = 0.0783 \angle 51.206^\circ$$

$$i(t) = 78.3\cos(2t+51.21^\circ)\text{ mA}$$