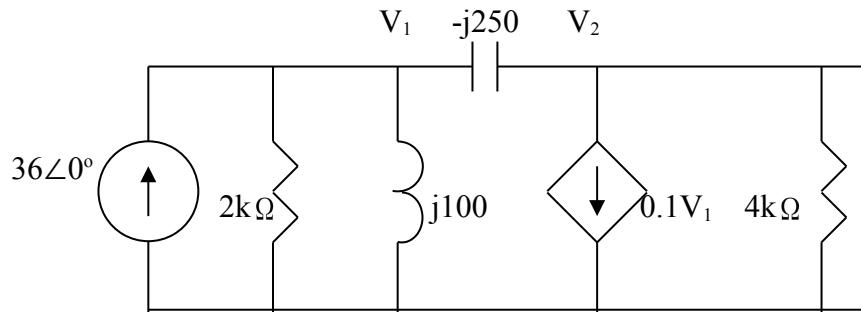


### Chapter 10, Solution 10.

$$50 \text{ mH} \longrightarrow j\omega L = j2000 \times 50 \times 10^{-3} = j100, \quad \omega = 2000$$

$$2 \mu\text{F} \longrightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j2000 \times 2 \times 10^{-6}} = -j250$$

Consider the frequency-domain equivalent circuit below.



At node 1,

$$36 = \frac{V_1}{2000} + \frac{V_1}{j100} + \frac{V_1 - V_2}{-j250} \longrightarrow 36 = (0.0005 - j0.006)V_1 - j0.004V_2 \quad (1)$$

At node 2,

$$\frac{V_1 - V_2}{-j250} = 0.1V_1 + \frac{V_2}{4000} \longrightarrow 0 = (0.1 - j0.004)V_1 + (0.00025 + j0.004)V_2 \quad (2)$$

Solving (1) and (2) gives

$$V_o = V_2 = -535.6 + j893.5 = 8951.1 \angle 93.43^\circ$$

$$v_o(t) = 8.951 \sin(2000t + 93.43^\circ) \text{ kV}$$