

Chapter 7, Problem 67.

If $v(0) = 5$ V, find $v_o(t)$ for $t > 0$ in the op amp circuit in Fig. 7.132.
Let $R = 10$ k Ω and $C = 1$ μ F.

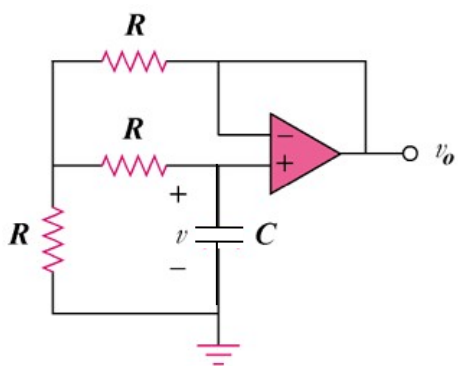


Figure 7.132
For Prob. 7.67.