

Chapter 11, Solution 47.

For each of the following cases, find the complex power, the average power, and the reactive power:

(a) $v(t) = 112 \cos(\omega t + 10^\circ) \text{ V}$, $i(t) = 4 \cos(\omega t - 50^\circ) \text{ A}$

(b) $v(t) = 160 \cos(377t) \text{ V}$, $i(t) = 4 \cos(377t + 45^\circ) \text{ A}$

(c) $\mathbf{V} = 80 \angle 60^\circ \text{ V rms}$, $\mathbf{Z} = 50 \angle 30^\circ \Omega$

(d) $\mathbf{I} = 10 \angle 60^\circ \text{ A rms}$, $\mathbf{Z} = 100 \angle 45^\circ \Omega$

Solution

(a) $\mathbf{V} = 112 \angle 10^\circ$, $\mathbf{I} = 4 \angle -50^\circ$
 $\mathbf{S} = \frac{1}{2} \mathbf{V} \mathbf{I}^* = 224 \angle 60^\circ = [112 + j194] \text{ VA}$

Average power = **112 W**

Reactive power = **194 VAR**

(b) $\mathbf{V} = 160 \angle 0^\circ$, $\mathbf{I} = 4 \angle 45^\circ$
 $\mathbf{S} = \frac{1}{2} \mathbf{V} \mathbf{I}^* = 320 \angle -45^\circ =$
226.3 - j226.3

Average power = **226.3 W**

Reactive power = **-226.3 VAR**

(c) $\mathbf{S} = \frac{|\mathbf{V}|^2}{\mathbf{Z}^*} = \frac{(80)^2}{50 \angle -30^\circ} = 128 \angle 30^\circ =$
110.85 + j64

Average power = **110.85 W**

Reactive power = **64 VAR**

(d) $\mathbf{S} = |\mathbf{I}|^2 \mathbf{Z} = (100)(100 \angle 45^\circ) = [7.071 + j7.071] \text{ kVA}$

Average power = **7.071 kW**

Reactive power = **7.071 kVAR**