

Chapter 7, Problem 73.

For the op amp circuit of Fig. 7.138, let $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_f = 20 \text{ k}\Omega$, $C = 20 \mu\text{F}$, and $v(0) = 1 \text{ V}$. Find v_o .

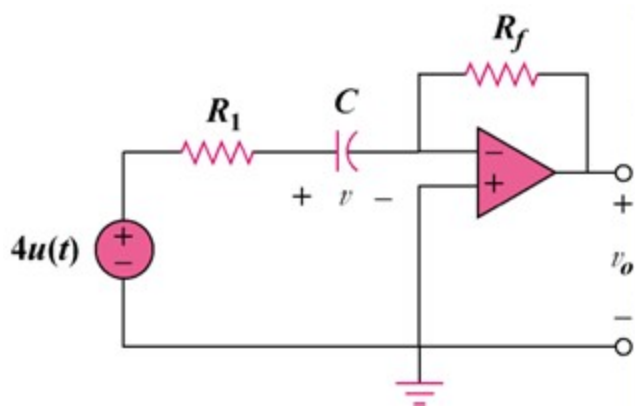


Figure 7.138
For Prob. 7.73.