

**Chapter 10, Problem 72.**

Compute  $i_o(t)$  in the op amp circuit in Fig. 10.115 if  $v_s = 4 \cos(10^4 t)$  V.

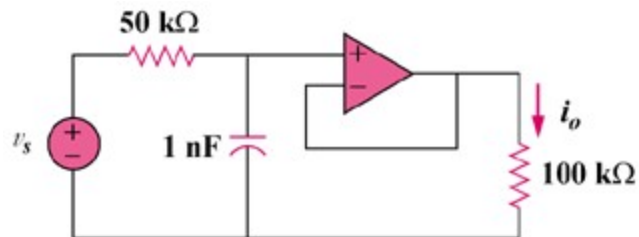


Figure 10.115  
For Prob. 10.72.