

### Chapter 6, Solution 5.

The voltage across a  $10\text{-}\mu\text{F}$  capacitor is shown in Fig. 6.45. Find the current waveform.

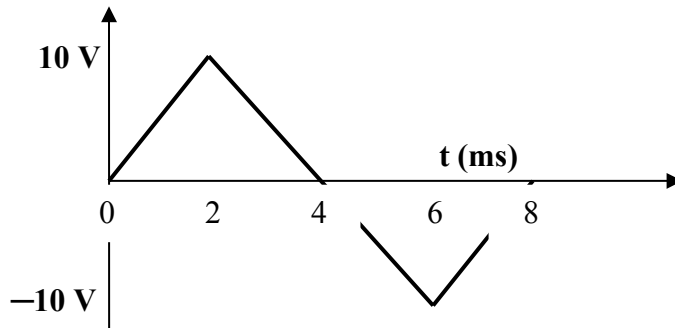


Figure 6.45  
For Prob. 6.5.

#### Solution

Step 1. 
$$v = \begin{cases} 5000t, & 0 < t < 2\text{ms} \\ 20 - 5000t, & 2 < t < 6\text{ms} \\ -40 + 5000t, & 6 < t < 8\text{ms} \end{cases} \text{ and } i_C(t) = Cdv_C(t)/dt.$$

Step 2. For  $0 < t < 2\text{ms}$ ,  $i_C(t) = 10 \times 10^{-6} d(5000t)/dt = 50\text{ mA}$ ;  
for  $2\text{ms} < t < 6\text{ms}$ ,  $i_C(t) = 10 \times 10^{-6} d(20 - 5000t)/dt = -50\text{ mA}$ ;  
and for  $6\text{ms} < t < 8\text{ms}$ ,  $i_C(t) = 10 \times 10^{-6} d(-40 + 5000t)/dt = 50\text{ mA}$ .

$$\text{or } i_C(t) = \begin{cases} 50\text{ mA}, & 0 < t < 2\text{ ms} \\ -50\text{ mA}, & 2 < t < 6\text{ ms} \\ 50\text{ mA}, & 6 < t < 8\text{ ms} \end{cases}$$

