

## Chapter 10, Solution 27.

Using mesh analysis, find  $\mathbf{I}_1$  and  $\mathbf{I}_2$  in the circuit of Fig. 10.75 as shown in the text.

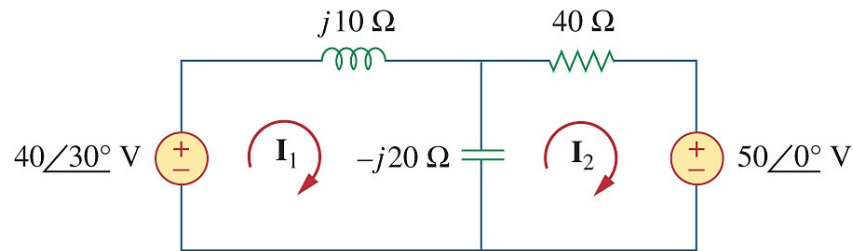


Figure 10.75  
For Prob. 10.27.

### Solution

For mesh 1,

$$\begin{aligned} -40\angle 30^\circ + (j10 - j20)\mathbf{I}_1 + j20\mathbf{I}_2 &= 0 \\ 4\angle 30^\circ &= -j\mathbf{I}_1 + j2\mathbf{I}_2 \end{aligned} \quad (1)$$

For mesh 2,

$$\begin{aligned} 50\angle 0^\circ + (40 - j20)\mathbf{I}_2 + j20\mathbf{I}_1 &= 0 \\ 5 &= -j2\mathbf{I}_1 - (4 - j2)\mathbf{I}_2 \end{aligned} \quad (2)$$

From (1) and (2),

$$\begin{bmatrix} 4\angle 30^\circ \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j & j2 \\ -j2 & -(4 - j2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = -2 + 4j = 4.472\angle 116.56^\circ$$

$$\Delta_1 = -(4\angle 30^\circ)(4 - j2) - j10 = 21.01\angle 211.8^\circ$$

$$\Delta_2 = -j5 + 8\angle 120^\circ = 4.44\angle 154.27^\circ$$

$$\mathbf{I}_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = 4.698\angle 95.24^\circ \text{ A}$$

$$\mathbf{I}_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 992.8\angle 37.71^\circ \text{ mA}$$