

Chapter 7, Solution 3.

Determine the time constant for the circuit in Fig. 7.83

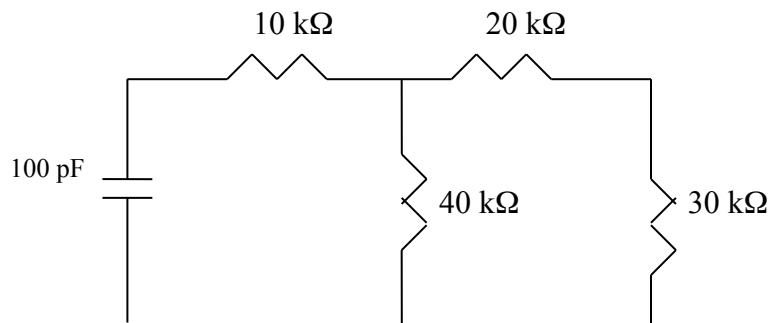


Figure 7.83
For Prob. 7.3.

Solution

$$R = 10 + 20 // (20 + 30) = 10 + 40 \times 50 / (40 + 50) = 32.22 \text{ k}\Omega$$

$$\tau = RC = 32.22 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-12} = \underline{3.222 \text{ }\mu\text{S}}$$