

Chapter 10, Solution 67.

Find the Thevenin and Norton equivalent circuits at terminals a - b of the circuit in Fig. 10.110.

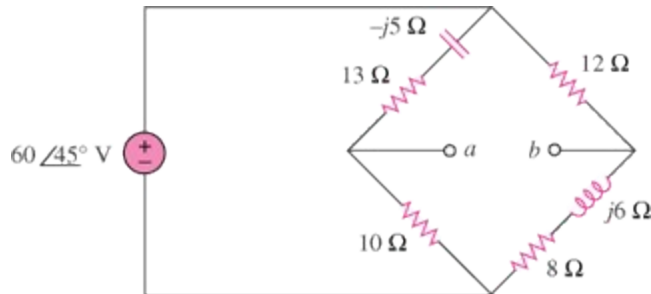


Figure 10.110
For Prob. 10.67.

Solution

$$Z_N = Z_{Th} = 10 \parallel (13 - j5) + 12 \parallel (8 + j6) = \frac{10(13 - j5)}{23 - j5} + \frac{12(8 + j6)}{20 + j6} = \underline{11.243 + j1.079 \Omega}$$

$$V_a = \frac{10}{23 - j5} (60 \angle 45^\circ) = 13.78 + j21.44, \quad V_b = \frac{(8 + j6)}{20 + j6} (60 \angle 45^\circ) = 12.069 + j26.08 \Omega$$

$$V_{Th} = V_a - V_b = 1.711 - j4.64 = \underline{4.945 \angle -69.76^\circ \text{ V}},$$

$$I_N = \frac{V_{Th}}{Z_{Th}} = \frac{4.945 \angle -69.76^\circ}{11.295 \angle 5.48^\circ} = \underline{437.8 \angle -75.24^\circ \text{ mA}}$$

$$V_{Th} = 4.945 \angle -69.76^\circ \text{ V}$$

$$I_N = 437.8 \angle -75.24^\circ \text{ mA}$$