

Chapter 7, Problem 58.

Rework Prob. 7.17 if $i(0) = 10$ A and $v(t) = 20 u(t)$ V.

Chapter 7, Problem 17.

Consider the circuit of Fig. 7.95. Find $v_o(t)$ if $i(0) = 2$ A and $v(t) = 0$.

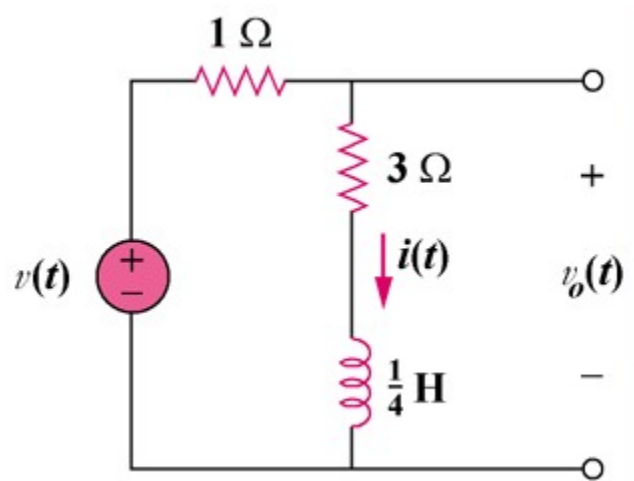


Figure 7.95
For Prob. 7.58.