


### Chapter 5, Solution 88.

We need to find  $V_{Th}$  at terminals a – b, from this,


$$v_o = (R_2/R_1)(1 + 2(R_3/R_4))V_{Th} = (500/25)(1 + 2(10/2))V_{Th}$$

$$= 220V_{Th}$$

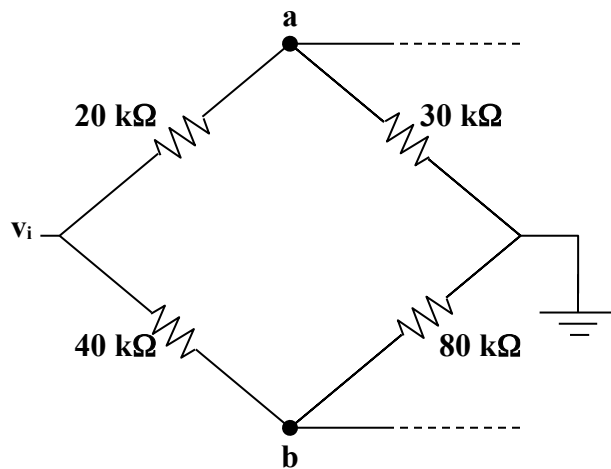Now we use Fig. (b) to find  $V_{Th}$  in terms of  $v_i$ .



(a)

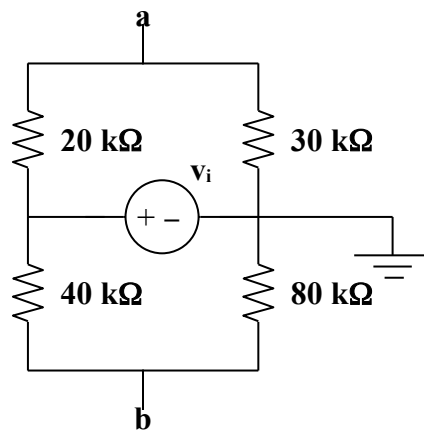

(b)

$$v_a = (3/5)v_i, \quad v_b = (2/3)v_i$$

$$V_{Th} = v_b - v_a = (1/15)v_i$$

$$(v_o/v_i) = A_v = -220/15 = -14.667$$