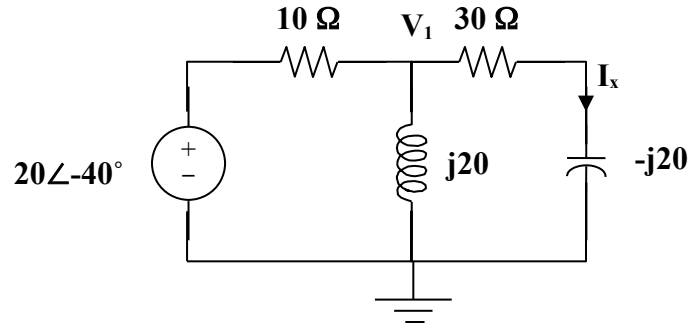


Chapter 9, Solution 48.

Converting the circuit to the frequency domain, we get:



We can solve this using nodal analysis.

$$\frac{V_1 - 20\angle -40^\circ}{10} + \frac{V_1 - 0}{j20} + \frac{V_1 - 0}{30 - j20} = 0$$

$$V_1(0.1 - j0.05 + 0.02307 + j0.01538) = 2\angle -40^\circ$$

$$V_1 = \frac{2\angle 40^\circ}{0.12307 - j0.03462} = 15.643\angle -24.29^\circ$$

$$I_x = \frac{15.643\angle -24.29^\circ}{30 - j20} = 0.4338\angle 9.4^\circ$$

$$i_x = \underline{0.4338\sin(100t + 9.4^\circ)\text{ A}}$$