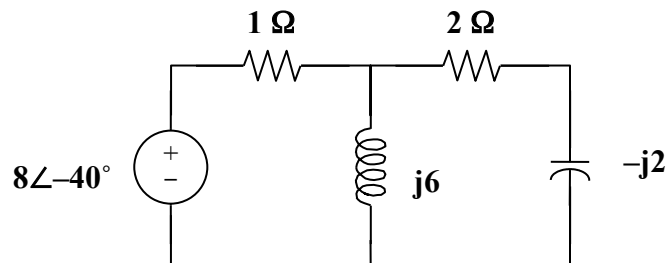


Chapter 11, Solution 5.

Converting the circuit into the frequency domain, we get:



$$I_{1\Omega} = \frac{8\angle -40^\circ}{1 + \frac{j6(2 - j2)}{j6 + 2 - j2}} = 1.6828\angle -25.38^\circ$$

$$P_{1\Omega} = \frac{1.6828^2}{2} \cdot 1 = \underline{1.4159\text{ W}}$$

$$P_{1\Omega} = \mathbf{1.4159\text{ W}}$$

$$P_{3H} = P_{0.25F} = \mathbf{0\text{ W}}$$

$$|I_{2\Omega}| = \left| \frac{j6}{j6 + 2 - j2} 1.6828\angle -25.38^\circ \right| = 2.258$$

$$P_{2\Omega} = \frac{2.258^2}{2} \cdot 2 = \underline{5.097\text{ W}}$$

$$P_{2\Omega} = \mathbf{5.097\text{ W}}$$