

Chapter 9, Solution 43.

Find current I_o in the circuit shown in Fig. 9.50.

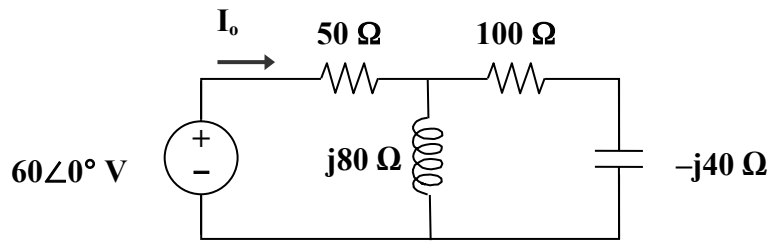


Figure 9.50
For Prob. 9.43.

Solution

$$Z_{in} = 50 + j80 \parallel (100 - j40) = 50 + \frac{j80(100 - j40)}{100 + j40} = 105.71 + j57.93$$

$$I_o = \frac{60 \angle 0^\circ}{Z_{in}} = 0.4377 - 0.2411j = \underline{0.4997 \angle -28.85^\circ \text{ A}} = 499.7 \angle -28.85^\circ \text{ mA}$$